

Vitor Carvalho

# Matlab Project

Part 2)

$$1a) \quad f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$\text{if } f_c = 200 \text{ Hz}$$

$$200 = \frac{1}{2\pi \cdot RC}$$

$$RC = \frac{1}{2\pi \cdot 200}$$

$$\text{Assuming } C = 15 \times 10^{-6} \text{ F} \\ R(15 \times 10^{-6}) = \frac{1}{2\pi(200)}$$

$$R = \frac{1}{2\pi(200)(15 \times 10^{-6})}$$

$$R = 53.05 \, \Omega$$

$$C = 15 \times 10^{-6} \text{ F}$$

Given the pole of an RC circuit is

$$p = -\frac{1}{RC}$$

Given the unit impulse response is

$$H(t) = e^{pt}$$

$$H(t) = e^{-\frac{1}{RC} t}$$

$$H(t) = \frac{1}{(53.03)(15 \times 10^{-6})} e^{-\frac{1}{(53.03)(15 \times 10^{-6})} t}$$